

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 15だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 15たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 95.13Ω こたえ : 43.01Ω
- 2 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 60.83Ω こたえ : 25Ω
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 52.2Ω こたえ : 101.98Ω
- 4 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 86.02Ω こたえ : 70.71Ω
- 5 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 29.15Ω こたえ : 53.85Ω
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 50.25Ω こたえ : 97.08Ω
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 5Ω こたえ : 122.07Ω
- 8 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 101.12Ω こたえ : 104.4Ω
- 9 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 20.62Ω こたえ : 100Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ : 75.66Ω こたえ : 58.31Ω