

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 16だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R_0 = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L

