

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 17だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ コンデンサのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 17たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $72.8 \text{ } \Omega$ こたえ: $75.17 \text{ } \Omega$
- 2 抵抗 $R = 100 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 1 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $105.95 \text{ } \Omega$ こたえ: $41.23 \text{ } \Omega$
- 3 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 1 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $11.18 \text{ } \Omega$ こたえ: $114.13 \text{ } \Omega$
- 4 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 1 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $32.02 \text{ } \Omega$ こたえ: $134.54 \text{ } \Omega$
- 5 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $49.24 \text{ } \Omega$ こたえ: $25 \text{ } \Omega$
- 6 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $98.23 \text{ } \Omega$ こたえ: $5 \text{ } \Omega$
- 7 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $11.18 \text{ } \Omega$ こたえ: $101.12 \text{ } \Omega$
- 8 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 1 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $36.06 \text{ } \Omega$ こたえ: $101.98 \text{ } \Omega$
- 9 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $78.1 \text{ } \Omega$ こたえ: $22.36 \text{ } \Omega$
- 10 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 1 \text{ } \Omega$ のときのリアクタンス X_C
こたえ: $55.9 \text{ } \Omega$ こたえ: $41.23 \text{ } \Omega$