

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 18だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 18たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 60.83Ω こたえ： 98.23Ω
- 2 抵抗 $R = 10 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 18.03Ω こたえ： 22.36Ω
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 61.03Ω こたえ： 32.02Ω
- 4 抵抗 $R = 10 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 31.62Ω こたえ： 70.18Ω
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 125Ω こたえ： 25Ω
- 6 抵抗 $R = 20 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 20Ω こたえ： 14.14Ω
- 7 抵抗 $R = 50 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 74.33Ω こたえ： 41.23Ω
- 8 抵抗 $R = 5 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 5Ω こたえ： 107.7Ω
- 9 抵抗 $R = 5 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 60.21Ω こたえ： 64.03Ω
- 10 抵抗 $R = 5 \Omega$ 、コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコイのリアクタンス X_L
こたえ： 7.07Ω こたえ： 101.12Ω