

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 20だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 20たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 41.23Ω こたえ: 26.93Ω
- 2 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 25.5Ω こたえ: 58.52Ω
- 3 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 75.66Ω こたえ: 44.72Ω
- 4 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 122.07Ω こたえ: 25Ω
- 5 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 53.85Ω こたえ: 32.02Ω
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 64.03Ω こたえ: 72.8Ω
- 7 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 64.03Ω こたえ: 65Ω
- 8 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 52.2Ω こたえ: 95.52Ω
- 9 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 95.52Ω こたえ: 11.18Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ: 26.93Ω こたえ: 14.14Ω