

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 21だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デンタルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デンタルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デンタルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デンタルのリアクタンス X_L

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 21たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 75.17Ω こたえ： 30.41Ω
- 2 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 30.41Ω こたえ： 25Ω
- 3 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 52.2Ω こたえ： 75.66Ω
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 25Ω こたえ： 36.06Ω
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 103.08Ω こたえ： 137.93Ω
- 6 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 80.62Ω こたえ： 52.2Ω
- 7 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 116.62Ω こたえ： 77.62Ω
- 8 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 83.82Ω こたえ： 101.98Ω
- 9 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 100.5Ω こたえ： 28.28Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 55.9Ω こたえ： 80.62Ω