

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 22だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 22たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 64.03Ω こたえ: 20.62Ω
- 2 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 47.17Ω こたえ: 11.18Ω
- 3 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 28.28Ω こたえ: 20.62Ω
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 22.36Ω こたえ: 116.62Ω
- 5 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 92.2Ω こたえ: 7.07Ω
- 6 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 31.62Ω こたえ: 50.25Ω
- 7 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 14.14Ω こたえ: 32.02Ω
- 8 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 26.93Ω こたえ: 25.5Ω
- 9 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 107.35Ω こたえ: 22.36Ω
- 10 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_L
こたえ: 25Ω こたえ: 55.23Ω