

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 24だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 24たえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 15.81Ω | 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 101.12Ω |
| 2 | 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 101.12Ω | 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 52.2Ω |
| 3 | 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 90.55Ω | 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 22.36Ω |
| 4 | 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 50.99Ω | 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 95.52Ω |
| 5 | 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 70.71Ω | 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 22.36Ω |
| 6 | 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 36.06Ω | 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 55.9Ω |
| 7 | 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 5Ω | 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 25Ω |
| 8 | 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 20.62Ω | 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 102.96Ω |
| 9 | 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 100Ω | 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 25.5Ω |
| 10 | 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 104.4Ω | 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X
こたえ: 28.28Ω |