

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 26だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 26たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパのリアクタンス X_C
こたえ：74.33 Ω こたえ：55.9 Ω
- 2 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパのリアクタンス X_C
こたえ：101.12 Ω こたえ：100 Ω
- 3 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 0.5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ：128.06 Ω こたえ：45.28 Ω
- 4 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 0.2 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ：125 Ω こたえ：44.72 Ω
- 5 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ：43.01 Ω こたえ：94.34 Ω
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 0.5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ：50 Ω こたえ：25 Ω
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ：70.18 Ω こたえ：25 Ω
- 8 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ：22.36 Ω こたえ：95.13 Ω
- 9 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパのリアクタンス X_C
こたえ：20.62 Ω こたえ：93.41 Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパのリアクタンス X_C
こたえ：10 Ω こたえ：79.06 Ω