

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 28だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 28たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 20.62Ω こたえ： 36.06Ω
- 2 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 18.03Ω こたえ： 70.71Ω
- 3 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 44.72Ω こたえ： 60.42Ω
- 4 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 101.98Ω こたえ： 10Ω
- 5 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 26.93Ω こたえ： 20Ω
- 6 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 58.31Ω こたえ： 39.05Ω
- 7 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 25Ω こたえ： 63.25Ω
- 8 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 10Ω こたえ： 60.21Ω
- 9 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 10Ω こたえ： 30.41Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ： 22.36Ω こたえ： 55.9Ω