

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 29だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 2 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 3 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 4 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 5 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 6 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 7 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 8 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 9 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
- 10 抵抗 $R = 10 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 29たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：14.14 Ω こたえ：47.17 Ω
- 2 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：53.85 Ω こたえ：80.62 Ω
- 3 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：101.12 Ω こたえ：83.82 Ω
- 4 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：75.66 Ω こたえ：50.99 Ω
- 5 抵抗 $R = 5 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：70.18 Ω こたえ：67.27 Ω
- 6 抵抗 $R = 20 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：20.62 Ω こたえ：20.62 Ω
- 7 抵抗 $R = 50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：90.14 Ω こたえ：94.34 Ω
- 8 抵抗 $R = 25 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 50 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：35.36 Ω こたえ：75.17 Ω
- 9 抵抗 $R = 100 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：100.12 Ω こたえ：104.4 Ω
- 10 抵抗 $R = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 10 \, \Omega$ デコンパネのリアクタンス X_C
こたえ：31.62 Ω こたえ：75.66 Ω