

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 30だい

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 2 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 3 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 6 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 8 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 9 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$ のときのリアクタンス X_L
- 10 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$ のときのリアクタンス X_L

物理 交流：直列RLCのインピーダンス basic-impedance 30たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 60.21Ω こたえ： 134.54Ω
- 2 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 125Ω こたえ： 64.03Ω
- 3 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 20Ω こたえ： 28.28Ω
- 4 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 25Ω こたえ： 20.62Ω
- 5 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 109.66Ω こたえ： 79.06Ω
- 6 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 39.05Ω こたえ： 111.8Ω
- 7 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 100 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 60.21Ω こたえ： 111.8Ω
- 8 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 40.31Ω こたえ： 28.28Ω
- 9 抵抗 $R = 50 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 25 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 50.25Ω こたえ： 93.41Ω
- 10 抵抗 $R = 20 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L 抵抗 $R = 5 \Omega$, コイルのリアクタンス X_L
こたえ： 20Ω こたえ： 61.03Ω