

## 中2理科 オームの法則 basic 01

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電流  $I = 1 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 4 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 2 電流  $I = 2 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 20 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 3 電流  $I = 0.8 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 50 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 4 電流  $I = 0.25 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 5 電流  $I = 0.25 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 50 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 6 電流  $I = 0.25 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 7 電流  $I = 1.5 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 8 電流  $I = 0.5 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 9 電流  $I = 1 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 4 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。
- 10 電流  $I = 1 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、電圧  $V$  を求め、抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、電流  $I$  を求めよ。

