

中2理科 オームの法則 basic 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 3 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 4 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 5 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 6 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 7 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 8 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 9 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 10 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。

中2理科 オームの法則 basic 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：10 V こたえ：4 V
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：1 V こたえ：1.25 V
- 3 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：80 V こたえ：50 V
- 4 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：10 V こたえ：0.2 V
- 5 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：2.5 V こたえ：1 V
- 6 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：1.6 V こたえ：8 V
- 7 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：60 V こたえ：10 V
- 8 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：10 V こたえ：20 V
- 9 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：8 V こたえ：2.5 V
- 10 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ：8 V こたえ：1 V