

中2理科 オームの法則 reverse-current 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 7 電圧 $V = 15.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求めなさい。

中2理科 オームの法則 reverse-current 01

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 1 A | こたえ: 0.5 A |
| 2 | 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 2 A | こたえ: 2 A |
| 3 | 電圧 $V = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 0.8 A | こたえ: 0.8 A |
| 4 | 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 0.25 A | こたえ: 2 A |
| 5 | 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 0.25 A | こたえ: 0.2 A |
| 6 | 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 3.75 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 0.25 A | こたえ: 1.5 A |
| 7 | 電圧 $V = 15.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 1.5 A | こたえ: 0.1 A |
| 8 | 電圧 $V = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 0.5 A | こたえ: 2 A |
| 9 | 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 16 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 1 A | こたえ: 0.4 A |
| 10 | 電圧 $V = 25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 | 電圧 $V = 2 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I \text{ (A)}$ を求めなさい。 |
| | こたえ: 1 A | こたえ: 0.5 A |