

中2理科 オームの法則 reverse-current 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 2 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 3 電圧 $V = 80 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 4 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 5 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 6 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 7 電圧 $V = 60.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 5.0 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 8 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 9 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 10 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。

