

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 2.5 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 2 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 20 \Omega$ を求め、電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 3 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 20 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 4 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 2 \Omega$ を求め、電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 5 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 20 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 6 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 6.2 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 7 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 2.0 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 8 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 10 \Omega$ を求め、電流 $I = 2.0 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 9 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 40 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。
- 10 電圧 $V = 15.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 10 \Omega$ を求め、電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めよ。

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 5Ω
- 2 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 40Ω
- 3 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 20Ω
- 4 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 4Ω
- 5 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 4Ω
- 6 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 2Ω
- 7 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 2Ω
- 8 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 20Ω
- 9 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 4Ω
- 10 電圧 $V = 15.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めなさい。
こたえ: 10Ω