

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.1 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 2 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.25 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 3 電圧 $V = 80 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 2 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 4 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.1 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 5 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.2 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 6 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.4 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 7 電圧 $V = 60.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 2 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 8 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 1 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 9 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.1 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。
- 10 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流が 0.1 A のとき、抵抗電圧 $V (\text{V})$ を求めよ。

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 25Ω | こたえ: 40Ω |
| 2 | 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 5Ω | こたえ: 5Ω |
| 3 | 電圧 $V = 80 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 40Ω | こたえ: 25Ω |
| 4 | 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 5Ω | こたえ: 2Ω |
| 5 | 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 5Ω | こたえ: 5Ω |
| 6 | 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 4Ω | こたえ: 20Ω |
| 7 | 電圧 $V = 60.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 40Ω | こたえ: 5Ω |
| 8 | 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 50Ω | こたえ: 20Ω |
| 9 | 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 40Ω | こたえ: 25Ω |
| 10 | 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R (\Omega)$ を求めよ。 | こたえ: 40Ω | こたえ: 10Ω |